

2.6.1.1

Num circuito em corrente contínua com resistência de $20\ \Omega$ e uma tensão de 50V, qual é a potência dissipada?

- a) 12,5 W
- b) 125 W
- c) 50 W
- d) 52 W

Nota: Nos circuitos em corrente contínua a potência é igual ao produto da tensão pela corrente.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{50}{20} = 2,5\ A$$

$$\therefore P = V \times I = 50 \times 2,5 = 125\ W$$

ou então

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{50^2}{20} = 125W$$

2.6.1.2

Um wattímetro e um amperímetro estão ligados na linha de alimentação de um motor eléctrico.

Quando o motor trabalha, os aparelhos indicam, respectivamente, 1250W e 4,5A

A tensão da linha é de:

- a) 278 kV
- b) 5625 V
- c) 278 V
- d) 5,625 V

Nota: $P=VI$ ou $1250=V \times 4,5 \Rightarrow V = \frac{1250}{4,5} = 277,77V = 278V$