2.3,8.2 Uma associação de n pilhas em que a corrente em cada uma delas # Yn da corrente total, diz-se associação em:		
a)	série	
ъ)	paralelo	
c)	tensão	***************************************
d)	mista	.,

Nota: Na associação em paralelo a corrente do conjunto é n vezes maior que a corrente fornecida por uma só pilha (sendo n o número de pilhas associadas) e a tensão do conjunto é igual à tensão de uma pilha.