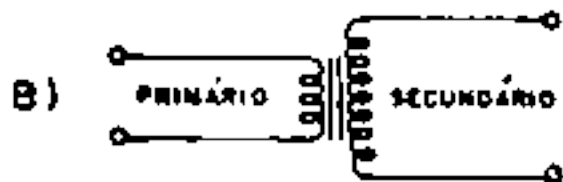


2.7.3.2

Assinale a alternativa que corresponde ao símbolo de um transformador abaixador de tensão:



- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 2.7.2.1