

3.1.9.2


Este símbolo representa:



- a) transistor NPN
- b) transistor PNP
- c) diodo Zener
- d) diodo Tunel

Nota: Ver nota da pergunta nº. 3.1.9.1

3.1.10.1

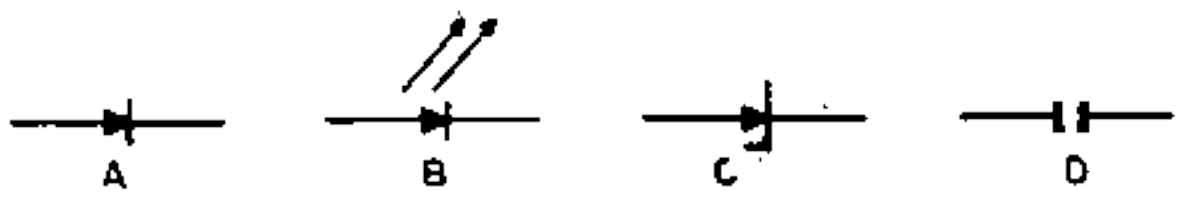

Identifique o símbolo do LED

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Nota: O LED (em inglês significa diodo que emite luz) tem o símbolo parecido com o do diodo normal e mais duas flechas para indicar a emissão de luz.