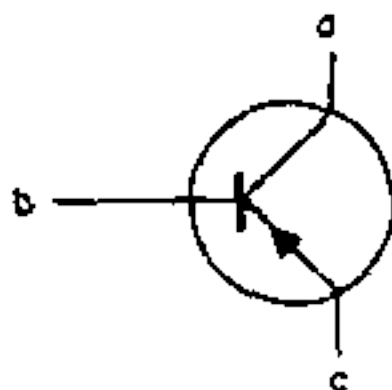


3.1.11.5

A que terminaia correspondem as letras indicadas no seguinte transistor:



- A) a - emissor }
- b - base }
- c - colector }
- B) a - base }
- b - colector }
- c - emissor }
- C) a - colector }
- b - base }
- c - emissor }
- D) a - colector }
- b - emissor }
- c - base }

Nota: Ver "Nota da pergunta nº. 3.1.11.1"