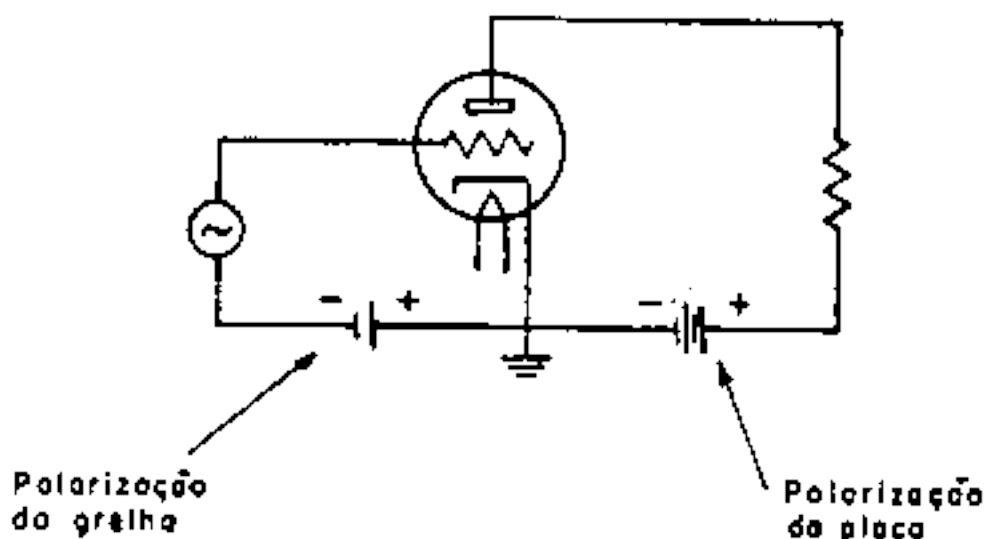


3.1.21.1

Uma válvula triodo está correctamente polarizada para amplificação linear quando:

- a) a placa é negativa em relação à grelha
- b) o cátodo é positivo em relação à placa
- c) o cátodo e a grelha são positivos em relação à placa
- d) o cátodo é positivo em relação à grelha e negativo em relação à placa

Nota: Esquema de um triodo polarizado correctamente para funcionar como amplificador



3.1.22.1

Um tétrodo possui

- a) 3 elementos
- b) 4 "
- c) 5 "
- d) 6 "

Nota: ver "Nota" da pergunta nº. 3.1.19.1